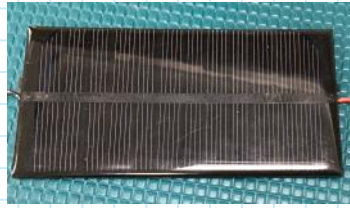


Energy harvesting board testing 1112


2019年11月11日 星期一 15:35

1. Apparatus :

Solar cell 1 :




Solar cell 2 :

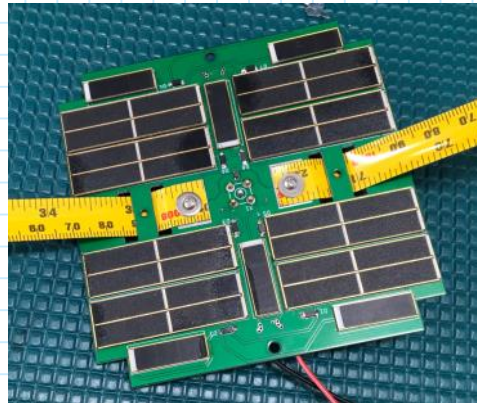


Battery :




Energy Harvesting Board:

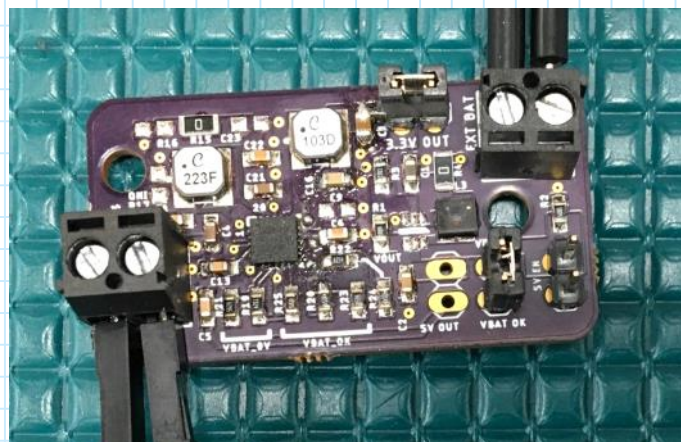



Potentiometer.

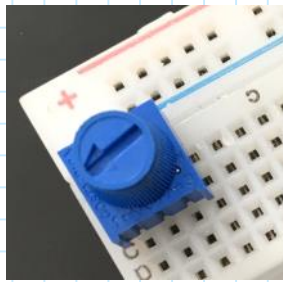

Diode.

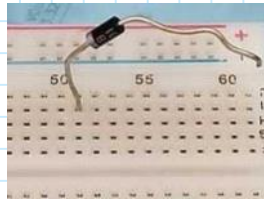

2. Test 2 PCBs with sun light and diode.

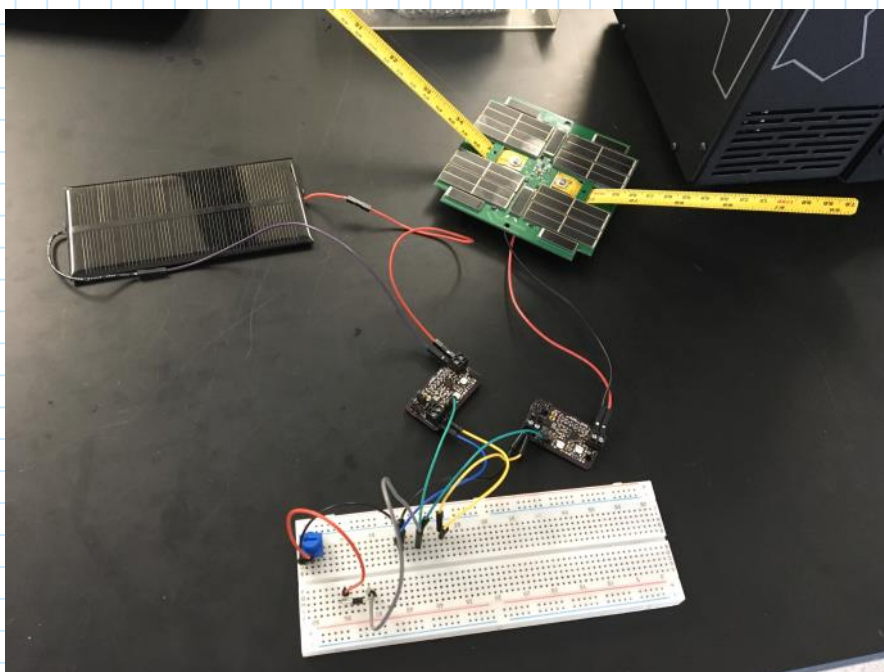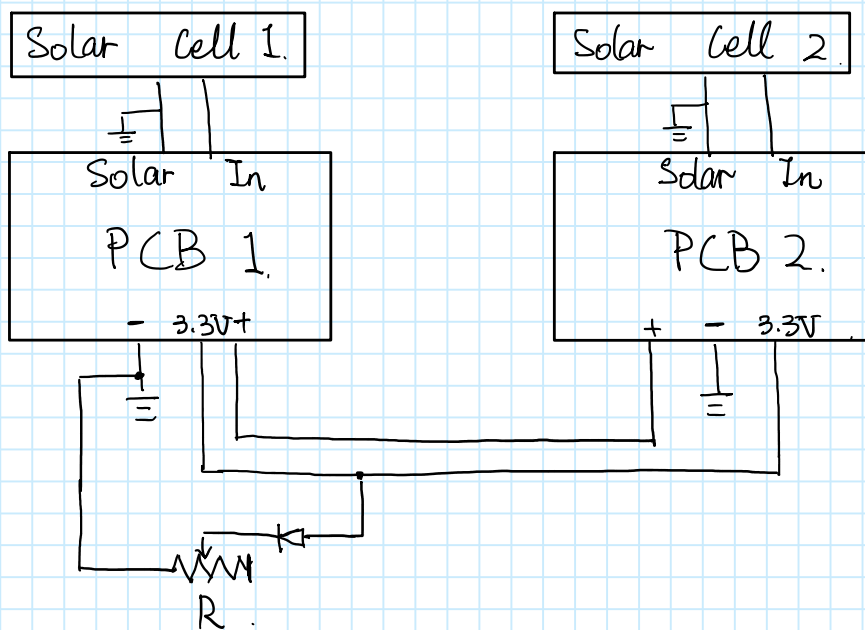

Case 1: $R = 146.4 \text{ } [\Omega]$.

Solar Cell 1: 3.98 [V]

Solar Cell 2: 3.98 [V].

1) Before connect diode & resistor.

PCB 1: EXT BAT: 4.1 [V]
3.3V OUT: 3.22 [V].

PCB 2: EXT BAT: 4.1 [V]
3.3V OUT: 3.25 [V].

2) After connect resistor.

PCB 1: EXT BAT: 4.1 [V]
3.3V OUT: 3.255 [V].

PCB 2: EXT BAT: 4.1 [V]
3.3V OUT: 3.27 [V].

3) After connect resistor and diode.

Solar Cell 1: 3.85 [V]

Solar Cell 2: 3.96 [V].

PCB 1: EXT BAT: 4.1 [V]
3.3V OUT: 3.28 [V].

PCB 2: EXT BAT: 4.1 [V]
3.3V OUT: 3.28 [V].



a) Only with PCB1



PCB 1: EXT BAT: 4.1 [V]
3.3V OUT: 3.28 [V].

b) Only with PCB2.

PCB 2: EXT BAT: 3.4-3.7 [V]
3.3V OUT: 1.3 - 1.5 [V].

3. Charge battery with sunlight and diode.

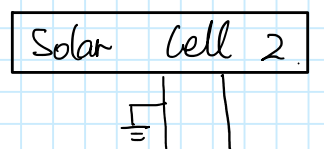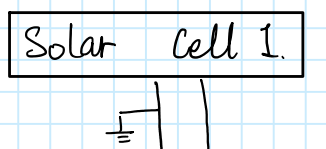

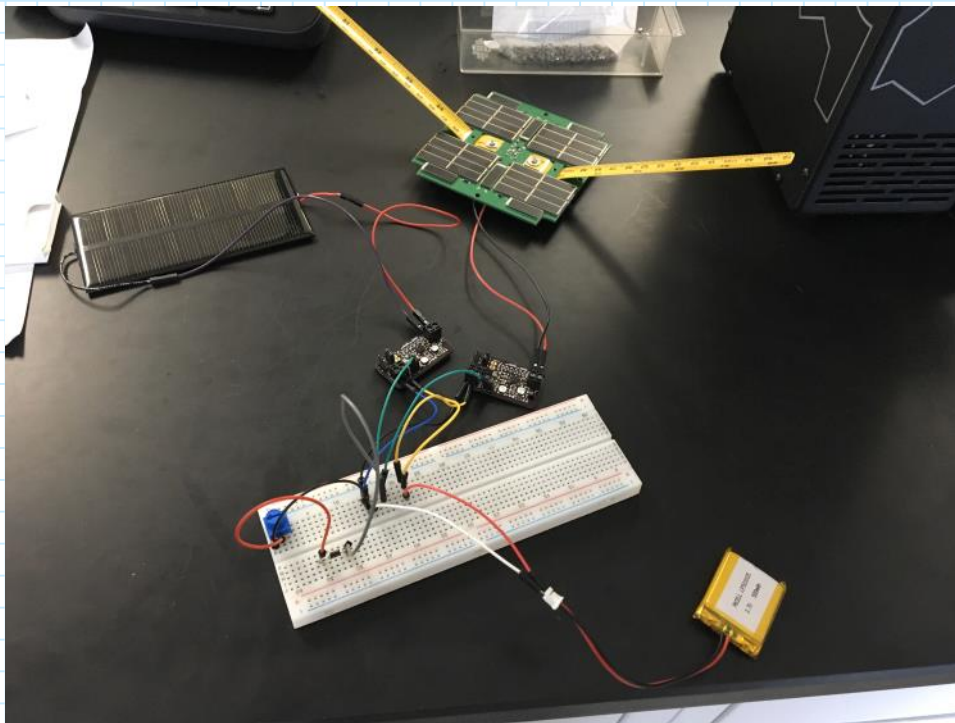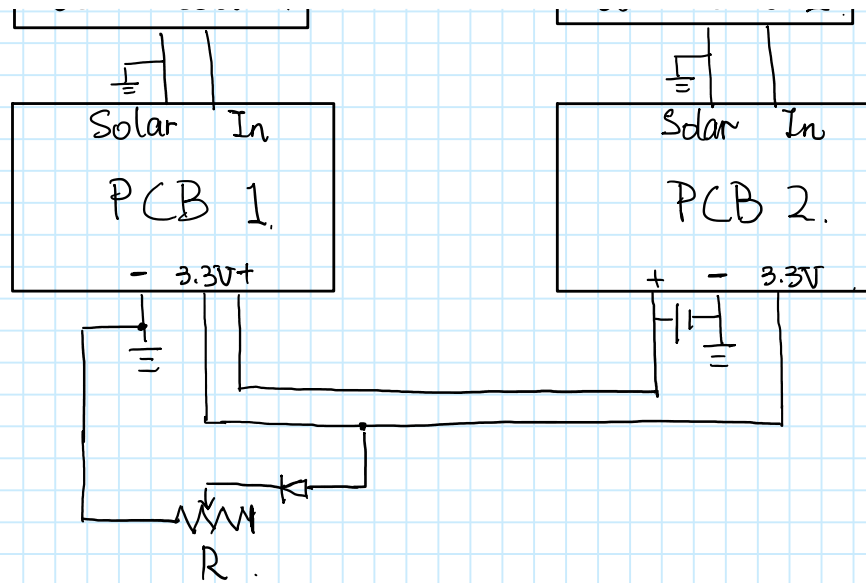

Case 1: $R = 146.4 \text{ } [\Omega]$.

PCB 1: EXT BAT : 3.735 [V]
3.3V OUT : 3.291 [V].

PCB 2: EXT BAT : 3.729 [V]
3.3V OUT : 3.288 [V].

Battery Voltage :

Before connect. : 3.720 [V].

During connect : 3.729 [V].

Before connect.: 3.120 [V].

During connect: 3.729 [V].

After connect: (5 mins) 3.722 [V].

After charging 5 mins, charging current = 14.7 [mA].